

1. pre_lab3_1 小題有兩個方法：


方法一

(1) Design specification :

A. Inputs and outputs(表一)：

Inputs	clk, rst_n
Outputs	q[3:0]
↑ 表一：Inputs and outputs of 1.(方法一)	


B. Block diagram(圖一)：

 

↑ 圖一：The block diagram of 1.(方法一)

(2) Design implementation :

A. Logic diagram(圖二)：

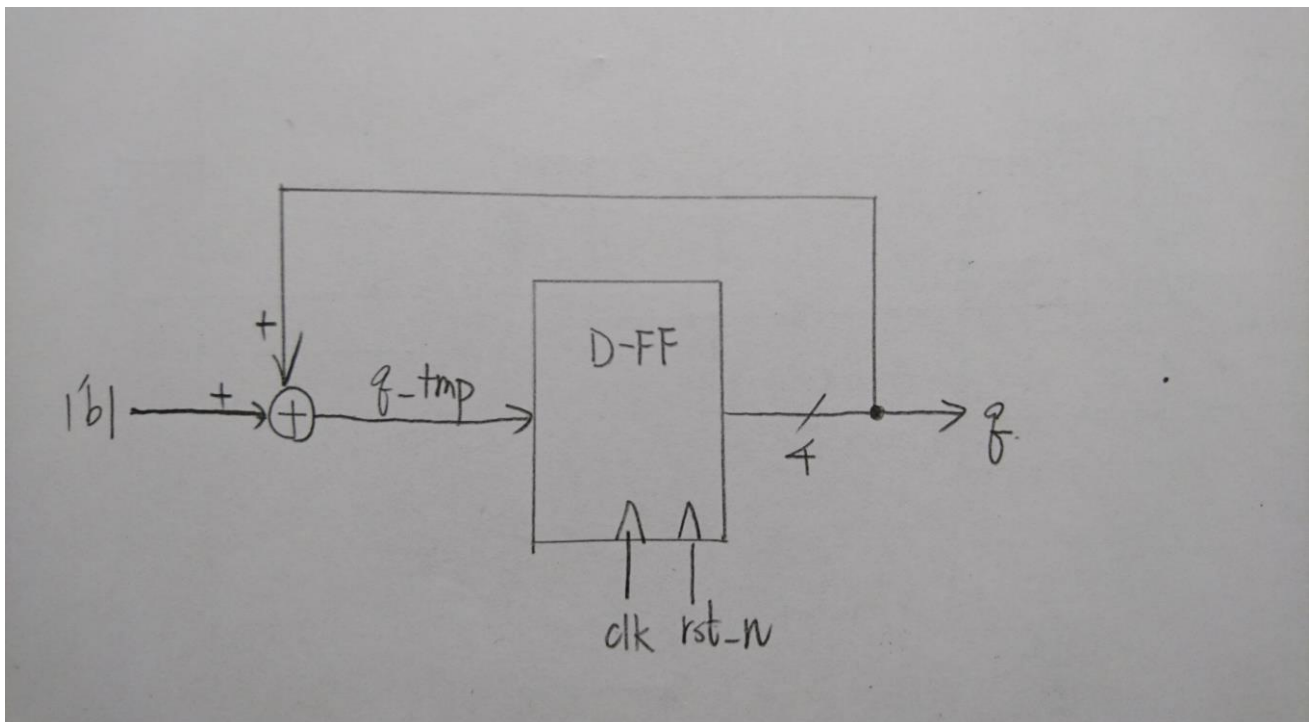

↑ 圖二：logic diagram of 1.(方法一)


方法二

(1) Design specification :

A. Inputs and outputs(表二) :

Inputs	clk, rst_n
Outputs	q[3:0]
↑ 表二 : Inputs and outputs of 1.(方法二)	

B. Block diagram(圖三) :

 

↑ 圖三 : The block diagram of 1.(方法二)

(2) Design implementation :

A. Logic function(圖四) :

present state				next state			
D	C	B	A	D ⁺	C ⁺	B ⁺	A ⁺
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0

K-map for D⁺

00	01	11	10
00	0	0	0
01	0	0	1
11	1	0	1
10	1	1	1

K-map for C⁺

00	01	11	10
00	0	0	1
01	1	0	1
11	1	1	0
10	0	1	0

K-map for B⁺

00	01	11	10
00	0	1	0
01	0	1	1
11	0	1	1
10	0	1	1

K-map for A⁺

00	01	11	10
00	0	0	1
01	1	0	0
11	1	0	0
10	0	0	0

$$D^+ = B'D + A'D + C'D + ABCD'$$

$$C^+ = B'C + A'C + ABC'$$

$$B^+ = AB' + A'B = A \oplus B$$

$$A^+ = A'$$

↑ 圖四 : logic function of 1.計算過程(方法二)

由(圖四)可知 logic function 為：

$$D^+ = B'D + A'D + C'D + ABCD'$$

$$C^+ = B'C + A'C + ABC'$$

$$B^+ = A'B + A'B = A \oplus B$$

$$A^+ = A'$$

其中 $q[3:0] = \{D, C, B, A\}$; $q_tmp[3:0] = \{D^+, C^+, B^+, A^+\}$, 並將上面的四個 logic function 寫成 verilog 的形式如下：

$$q_tmp[3] =$$


$$((\sim q[1]) \& q[3]) \mid ((\sim q[0]) \& q[3]) \mid ((\sim q[2]) \& q[3]) \mid (q[0] \& q[1] \& q[2] \& (\sim q[3]))$$

$$q_tmp[2] = ((\sim q[1]) \& q[2]) \mid ((\sim q[0]) \& q[2]) \mid (q[0] \& q[1] \& (\sim q[2]))$$

$$q_tmp[1] = q[0] \wedge q[1]$$

$$q_tmp[0] = (\sim q[0])$$

B. Logic diagram(圖五)：

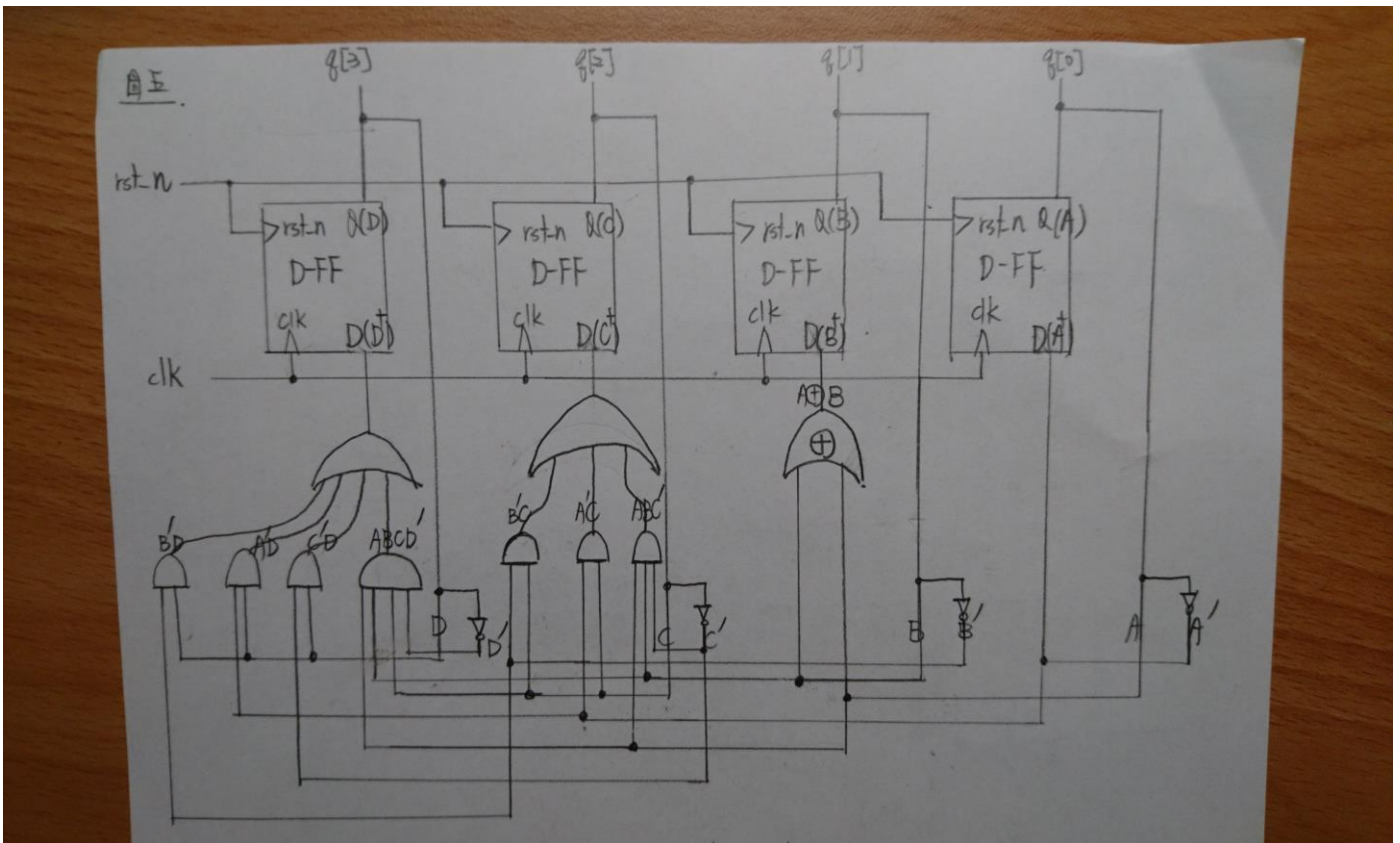

↑ 圖五：logic diagram of 1.(方法二)

2.


(1) Design specification :

A. Inputs and outputs(表三)：

Inputs	clk, rst_n
Outputs	q[7:0]

↑ 表三：Inputs and outputs of 2.


B. Block diagram(圖六)：

 

↑ 圖六：The block diagram of 2.

(2) Design implementation：


A. Logic diagram(圖七)：

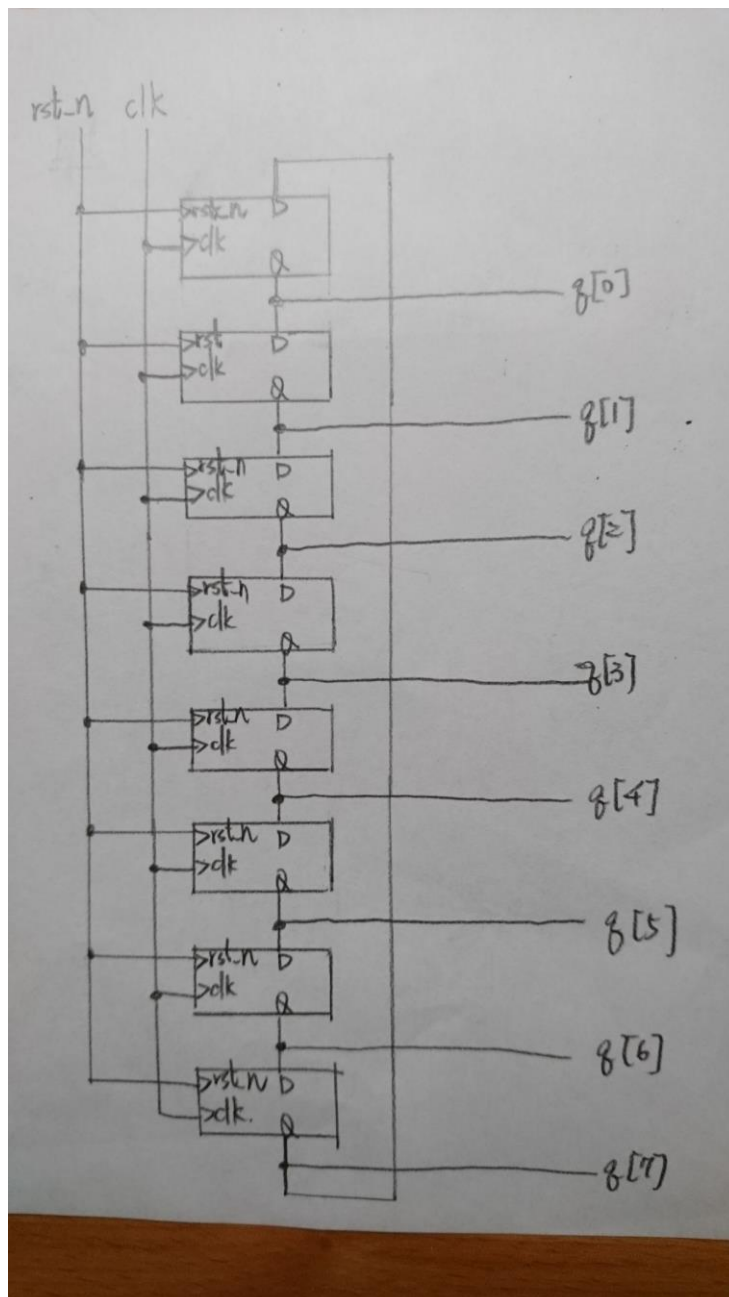


←圖七：logic diagram of 2.
(8 個 D-Flip-Flop)

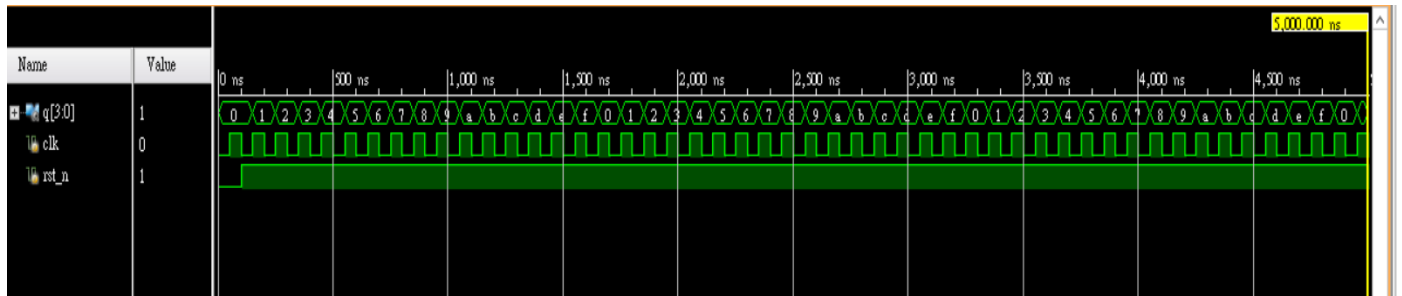3. Discussion

第一題是設計一個 4-bit synchronous binary up counter。我使用兩種方法來實現：方法一是直接使用 verilog 提供的 operator(+), 讓 next state = present state + 1, 再將 next state 利用 D-FF 輸給下個時刻的 present state, 得到的波型圖如圖八所示。方法二是將 4-bit synchronous binary up counter 的 truth table 畫出來, 利用 K-map 化簡, 找出 next state 和 present state 之間的 logic function, 便可以利用 present state 以及 and, or, nor 邏輯閘來得到 next state, 再將 next state 利用 D-FF 輸入給下個時刻的 present state, 得到的波型圖如圖九所示。




↑ 圖八：1.(方法一)模擬結果

 

↑ 圖九：1.(方法二)的模擬結果

由圖八和圖九可發現, 用兩種方法所得到的模擬結果相同。不過方法一的 code 比較精簡, 而且可以推廣到 n-bit synchronous binary up counter, 實用性和一般性較高。

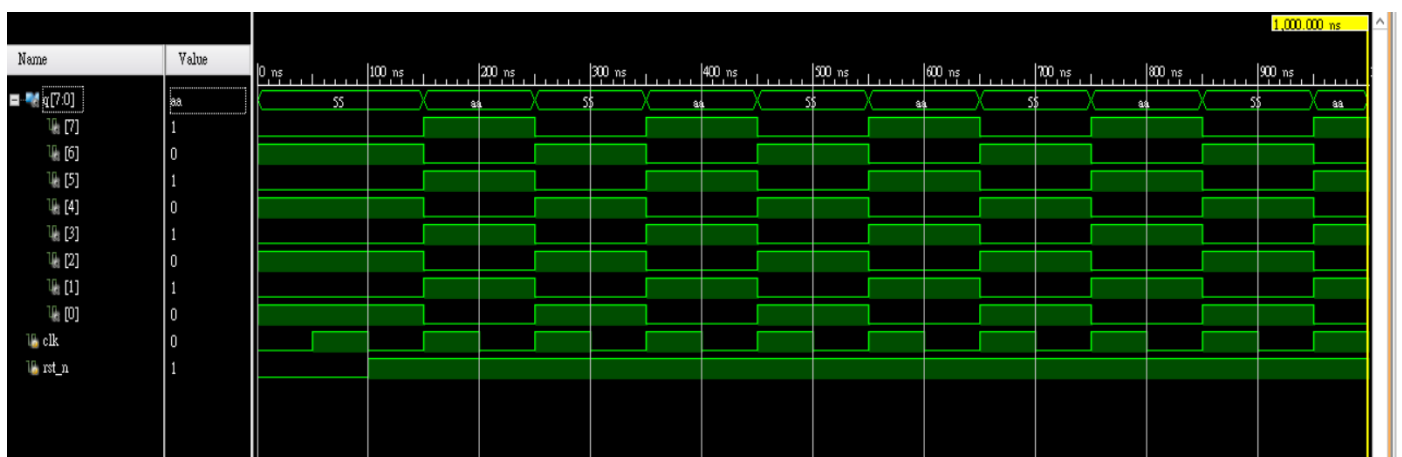第二題是要設計一個 shift register 讓輸出可以在 01010101 和 10101010 之間跳動(initial output of DFF output after reset is 01010101)。我的設計方式是將 8 個 DFF 串聯在一起, 8-bit output 即為八個 DFF 的 output, 最後要將最後一個 DFF 的 output 和第一個 DFF 的 input 連接在一起, 形成"ringer" counter。圖十為本題的波型圖。



↑ 圖十：2.的模擬結果

pre_Lab 的這兩題我遇到最大的問題是不會寫 testbench，不過在參考老師 verilogHDL(2)講義 P.24，並且花了一些時間研究之後，終於想通如何在 testbench 中製造一個 clk，還有了解 initial 和 always 的不同。

4. Conclusion

我覺得這次的 pre_lab 讓我學會更多 testbench 的寫法，並且將邏輯設計課的理論實際應用在 verilog 上(例如：pre_lab3_1 的方法二)，讓我知道寫 truth table、畫 K-map 有實際的功用，而且 pre_lab 的這兩題對於我做 lab3 的題目有非常大的幫助。