


1.

(1) Design specification :

A. Inputs and outputs(表一) :

Inputs	audio_left[15:0], audio_right[15:0], clk, rst_n
Outputs	audio_mclk, audio_lrck, audio_sck, audio_stdin
↑ 表一 : Inputs and outputs of 1	


B. Block diagram(function table)(圖一) :

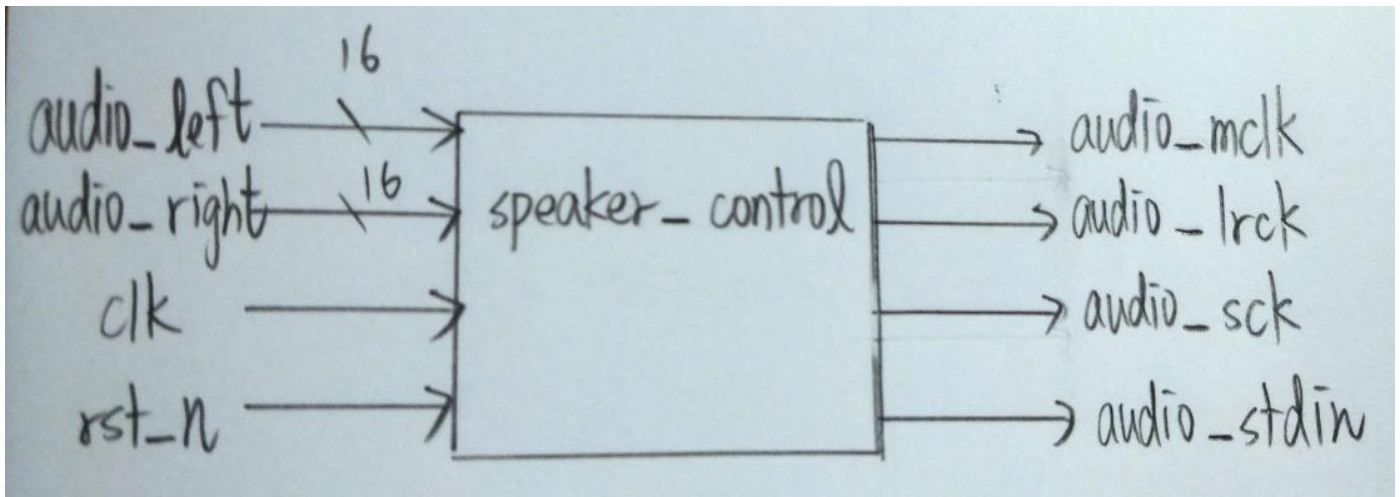


↑ 圖一 : The block diagram of 1

(2) Design implementation :

A. Logic diagram(function table)(圖二) :

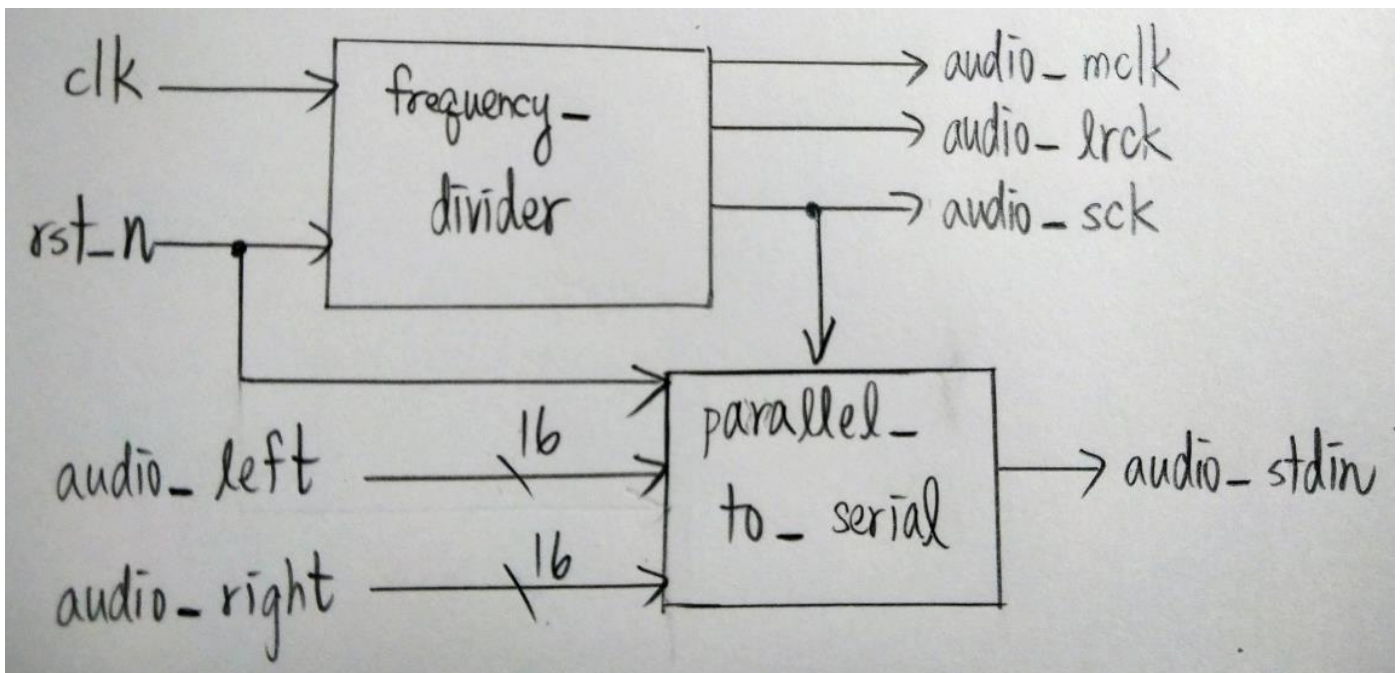

↑ 圖二 : logic diagram of 1

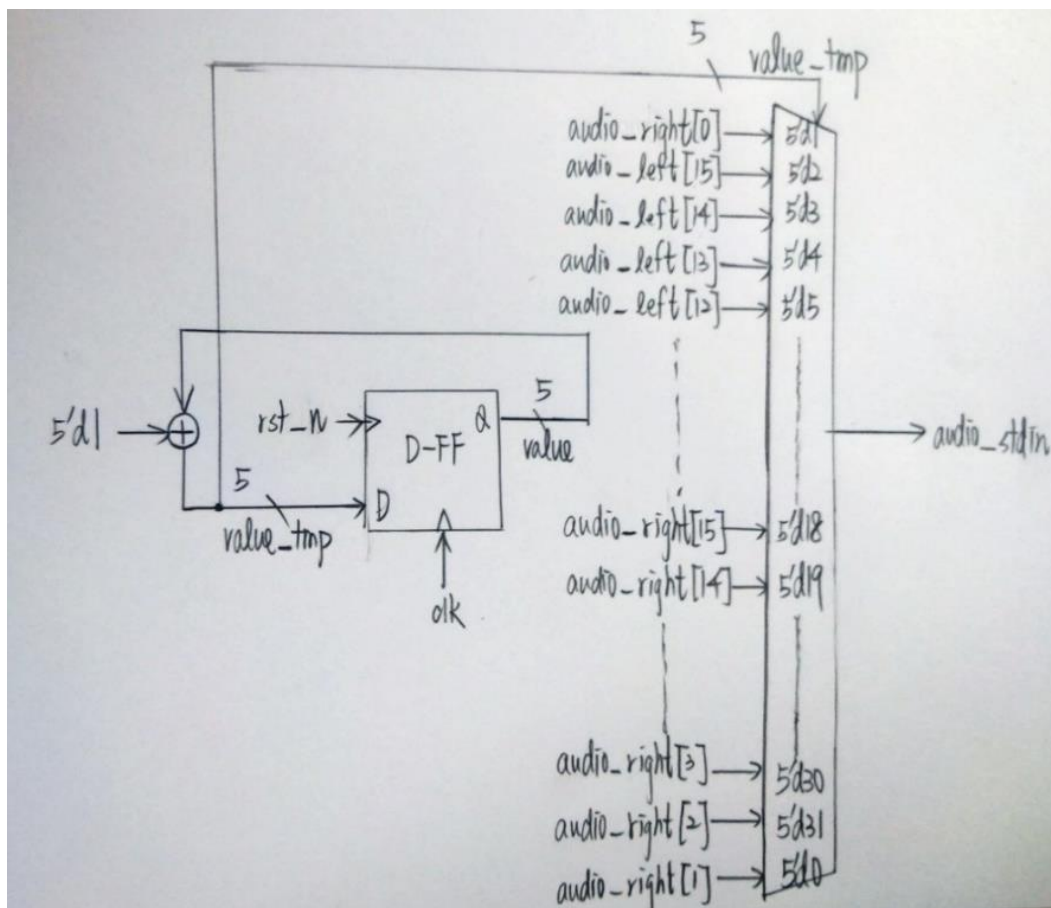

↑ 圖三：logic diagram of parallel_to_serial module



B. 功能與做法說明：

本題的第一小題為製作一個 frequency divider 來產生 $\text{audio_mclk}(25\text{MHz} = 100\text{MHz} / 4)$ 、 $\text{audio_lrck}(25\text{MHz} / 128 = 100\text{MHz} / 512)$ 和 $\text{audio_sck}(25\text{MHz} / 4 = 100\text{MHz} / 16)$ 三種頻率的 clock，這個部分在 Lab3 已經做過了，簡單來說就是用 counter 數，數到想要除以的數的一半的時候去 toggle output 訊號，就能得到頻率為 $100\text{MHz} / (\text{想要除以的數})$ 的 output clock。

第二小題為製作一個 parallel-to-serial 的 processor 來產生 $\text{audio_stdin}(\text{speaker control signals})$ ，圖三即為本小題的設計結果，利用一個可以數到 32 的 counter，每數到一個數分別輸出相對應的訊號(利用多功器)，便能將原本 parallel 的訊號轉為 serial 的。值得注意的是，由講義第七頁的圖，應該要先送左聲道，再送右聲道，而且從第 15 bit 開始送，並延遲一個 clk(見下頁圖四)，而且必須要用 negative edge trigger 的 clk(其他 module 的 clk 均為 positive edge trigger)。

再來將兩小題的 module 連接在一起形成 speaker control。需要注意的是，parallel-to-serial processor 的 clk 和 audio_sck 相同($25\text{MHz} / 4 = 100\text{MHz} / 16$)，如此可以避免輸入的訊號和輸出的訊號塞在一起，觀察講義第七頁的圖也可以得到相同結果。

最後模擬出來的結果和講義第七頁圖的比較如下頁圖四所示，可以發現兩圖結果相同。

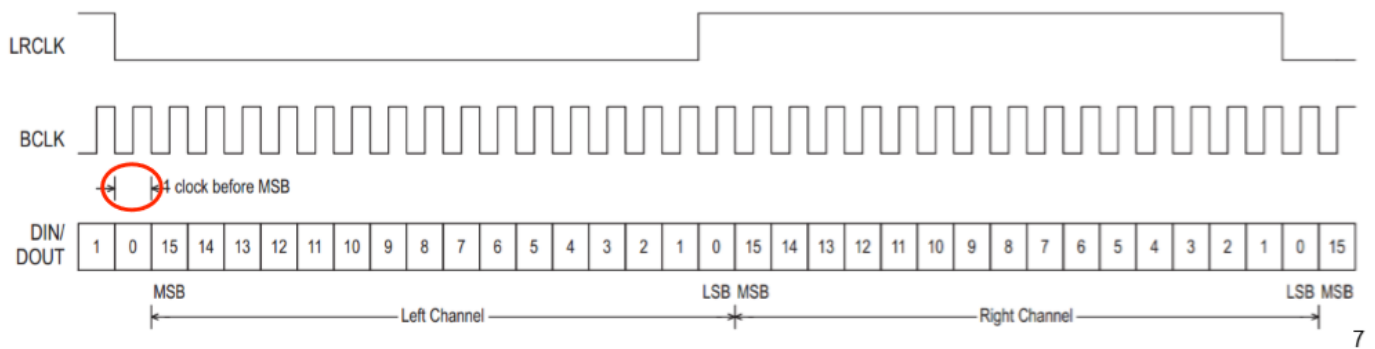 

↑ 圖四：simulation result(上圖，其中 audio_left = 16'b1010101010101010、audio_right = 16'b0101010101010101)、講義第七頁圖(下圖)

2.1(method 1)


(1) Design specification :

A. Inputs and outputs(表二) :

Inputs	in_do, in_re, in_mi, clk, rst_n
Outputs	state[1:0], audio_mclk, audio_lrck, audio_sck, audio_sdin

↑ 表二：Inputs and outputs of 2.1(method 1)


B. Block diagram(function table)(圖五) :

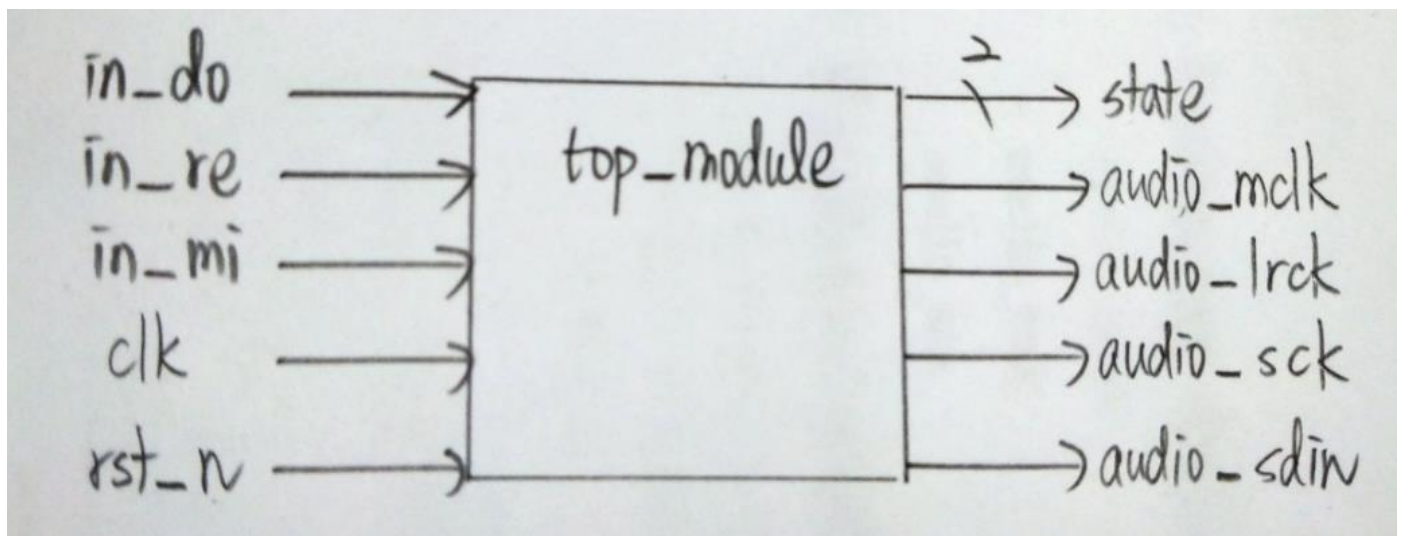

↑ 圖五：The block diagram of 2.1(method 1)

(2) Design implementation :

A. Logic diagram(function table)(圖六) :

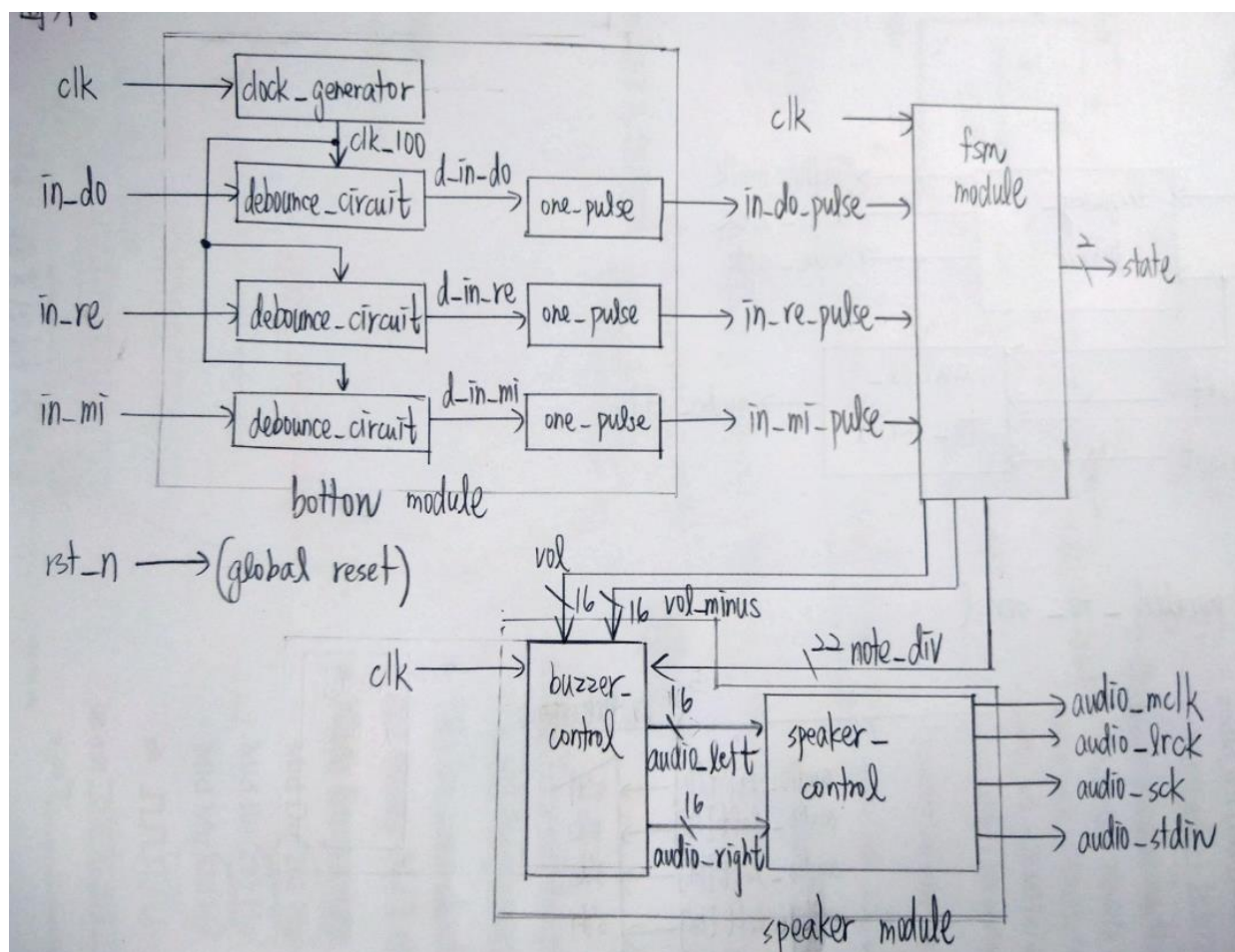

↑ 圖六：logic diagram of 2.1(method 1)

B. I/O pin assignment(表三) :

I/O	in_do	in_re	in_mi	clk	rst_n	state[0]	state[1]
LOC	W19	U18	T17	W5	V17	U16	E19
I/O	audio_mclk	audio_lrck	audio_sck	audio_stdin			
LOC	A14	A16	B15	B16			

↑ 表三：I/O pin assignment of 2.1(method 1)

C.功能與做法說明：

本題為製作一個 speaker 可以發出 Do, Re, Mi 三種聲調的聲音，每個聲調對應到一個按鈕，只要按下該按鈕便能產生那個聲調的聲音。

首先是 botton 模組，處理按鈕的 debounce 和 one_pulse，接著將處理完得到的訊號 (in_do_pulse、in_re_pulse、in_mi_pulse) 送入 finite state machine(fsm) 模組。

fsm 模組總共有四個 state：reset state 為每次 reset 完後會進入(把開關扳下)，不會發出聲音；Do state、Re state 和 Mi state 則是分別發出 Do、Re、Mi 三種聲調的聲音。四個 state 有各自對應的 state output，state output 有三個：vol[15:0] 和 vol_minus[15:0] 和音量有關，vol 為聲音的正振幅、vol_minus 為聲音的負振幅，數值用 2's complement 表示，最後聲音的振幅大小為 vol - vol_minus，決定聲音的音量，另外 note_div 則是決定聲音的音高。最後送入 speaker 模組來產生相對應的聲音。

speaker 模組由 buzzer_control 和 speaker_control 組成，buzzer_control 依據收到的 note_div 除頻，結合收到的 vol[15:0]和 vol_minus[15:0]產生 audio_left[15:0]和 audio_right[15:0]，各自代表左聲道和右聲道的聲音訊號，將他們送入 speaker_control 模組，speaker_control 所做的事情如第一題所述(圖二)。

本題按下按鈕後便會一直發出聲音，例如：按下 Do 按鈕便會一直發出 Do，再來按下 Re 按鈕便會由發出 Do 改為發出 Re，以此類推，要讓聲音停下來只能扳下開關。所以我做了 method 2，在 method 2 中，只要放開按鈕聲音就會停止。


2.1(method 2)

(1) Design specification :

A. Inputs and outputs(表四) :

Inputs	in_do, in_re, in_mi, clk, rst_n
Outputs	audio_mclk, audio_lrck, audio_sck, audio_sdin
↑ 表二：Inputs and outputs of 2.1(method 2)	


B. Block diagram(function table)(圖七) :

 

↑ 圖七：The block diagram of 2.1(method 2)

(2) Design implementation :

A. Logic diagram(function table)(圖八) :

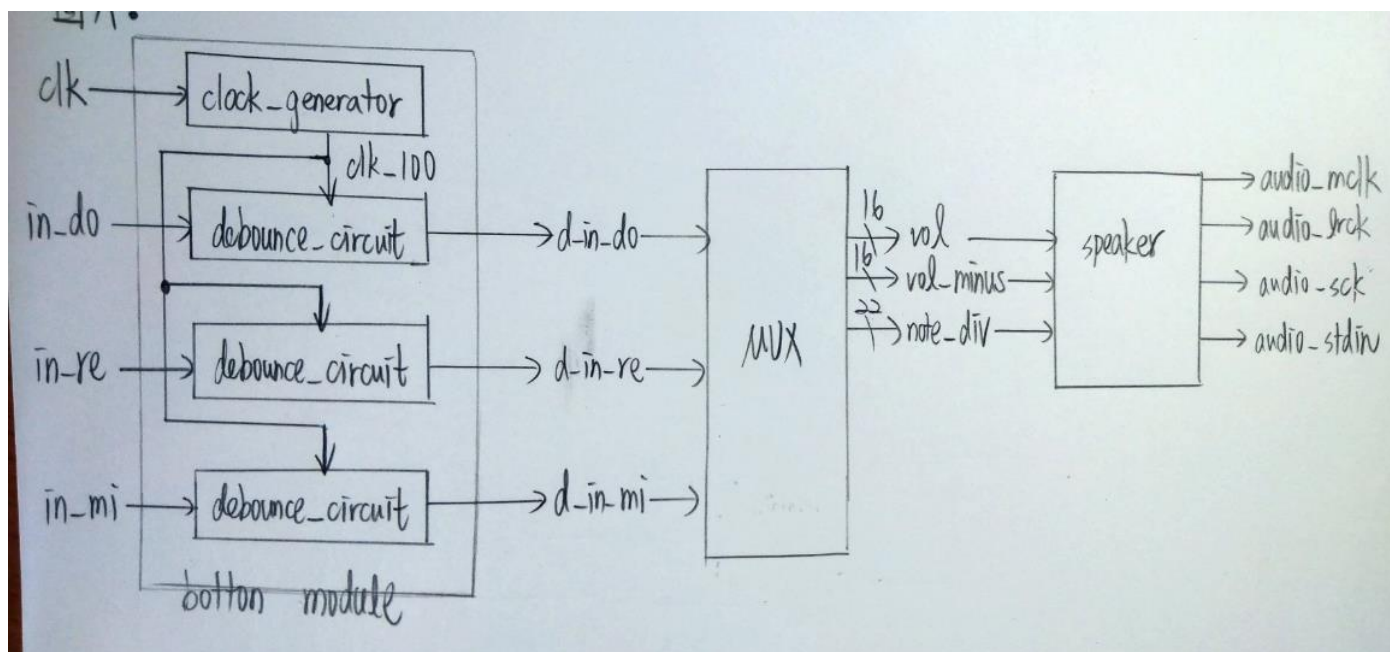

↑ 圖八：logic diagram of 2.1(method 2)

B. I/O pin assignment(表五) :

I/O	in_do	in_re	in_mi	clk	rst_n	audio_mclk	audio_lrclk
LOC	W19	U18	T17	W5	V17	A14	A16
I/O	audio_sck	audio_stdin					
LOC	B15	B16					

↑ 表五：I/O pin assignment of 2.1(method 2)

C.功能與做法說明：

method2 和 method1 的不同在於將 finite state machine 以多功器代替，也因此 button 模組不須要 one_pulse。多功器做判斷：當按下 do 按鈕發出 do 聲音、按下 re 按鈕發出 re 聲音、按下 mi 按鈕發出 mi，都不按的時候就不發出聲音。speaker 模組的內容和圖六畫的完全相同，功能如 2.1(method1)功能與做法說明所述。

2.2


(1) Design specification :

A. Inputs and outputs(表六) :

Inputs	clk, rst_n, in_up, in_down
Outputs	ssd_ctl[3:0], segs[6:0], point, audio_mclk, audio_lrclk, audio_sck, audio_sdin

↑ 表六：Inputs and outputs of 2.2


B. Block diagram(function table)(圖九)：

 

↑ 圖九：The block diagram of 2.2

(2) Design implementation：

A. Logic diagram(function table)(圖十)：

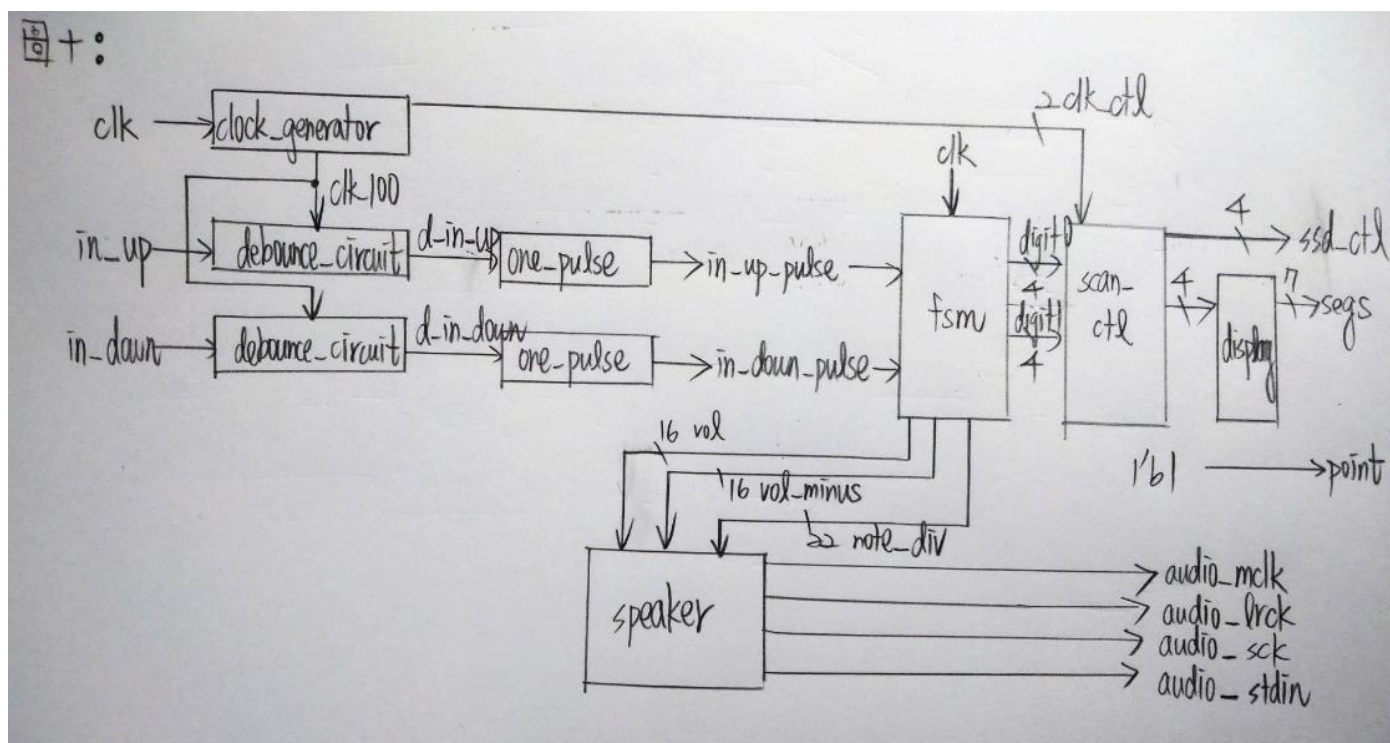

↑ 圖十：logic diagram of 2.2

B. I/O pin assignment(表七)：

I/O	in_up	in_down	clk	rst_n	point	audio_mclk	audio_lrck
LOC	T18	U17	W5	V17	V7	A14	A16
I/O	audio_sck	audio_stdin	ssd_ctl[3]	ssd_ctl[2]	ssd_ctl[1]	ssd_ctl[0]	segs[6]
LOC	B15	B16	W4	V4	U4	U2	W7
I/O	segs[5]	segs[4]	segs[3]	segs[2]	segs[1]	segs[0]	
LOC	W6	U8	V8	U5	V5	U7	
↑ 表七：I/O pin assignment of 2.2							

C.功能說明：

本題為設計一個可以改變音量的 **speaker**，要將音量分為 16 個 level，並且顯示現在的 level 在七段顯示器上。

bottom 模組將 input 的按鈕訊號做 debounce 和 one_pulse，送入 finite state machine 做為 state transition input。

fsm 總共有 17 個 state，分別表示音量的 level，state 5'd0 為音量 = 0(沒有聲音)、state 5'd16 為音量最大，從 state 5'd0 ~ 5'd16 音量遞增。每個 state 對應到的 state output 不同之處在於 vol 和 vol_minus，也就是聲音的振幅，隨著 state 的值越大而遞增。

最後將 vol、vol_minus、note_div 送入 speaker 模組(和圖六右下角相同)，產生 audio_mclk、audio_lrck、audio_sck 和 audio_stdin，並且把目前所在的 state 值轉換成 digit0(個位)和 digit1(十位)送入 scan_ctl 和 display，使得 state 值(音量的 level)可以顯示在七段顯示器上。

5. Discussion

本次的 Lab 重點為學會如何使用 **speaker**，有兩個重點：frequency divide 和 parallel to serial，其中需要注意：parallel to serial input 訊號和 output 訊號的頻率關係、clock 應該使用 negative edge trigger，這些都是為了最後能得到講義第七頁圖(圖四)timing diagram，做完之後基本上就沒有太大的問題了。第二題的第一小題和第二小題均為調整 buzzer control 的參數，並且加入 finite state machine，使得不同狀況下(按不同的按鈕)有不同的 state output。

6. Conclusion

本次的 Lab 我學會了一個 FPGA 板的外接功能，除了讓我更了解 parallel to serial 的實現，也讓我的期末 project 又多了一個東西可以使用。