


1.

(1) Design specification :

A. Inputs and outputs(表一) :

Inputs	x, y, cin
Outputs	s, cout
↑ 表一 : Inputs and outputs of 1.	

B. Block diagram(圖一) :

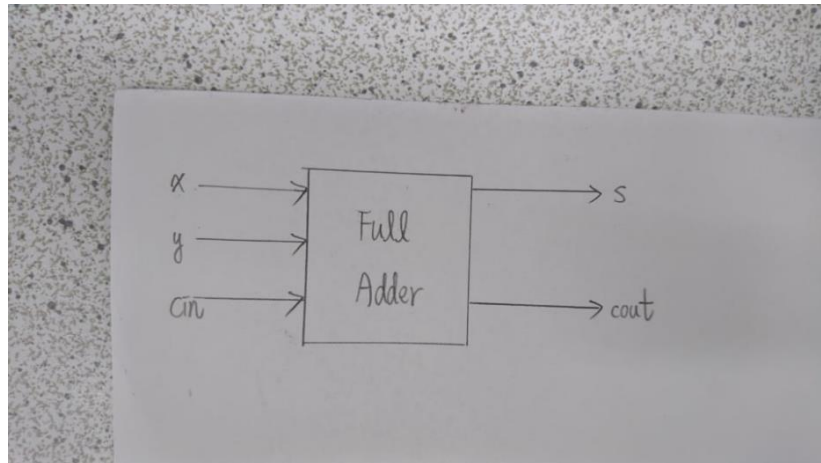

↑ 圖一 : The block diagram of 1.

(2) Design implementation :

A. Logic function(圖二) :

x	y	cin	s	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

for s :

cin	0	1
xy	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	1
10	1	0

$$s = xy'cin + xy'cin' + xycin + xy'cin'$$

$$= x \oplus y \oplus cin$$

for cout :

cin	0	1
xy	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	0	1

$$cout = ycin + xy + xycin$$

↑ 圖二 : logic funtion 計算過程


由(圖二)可知 logic function 為：

$$s = x \oplus y \oplus cin$$
$$cout = ycin + xy + xcin$$

寫成 verilog 的形式如下：

$$s = x \wedge y \wedge cin$$
$$cout = (x \& y) \mid (x \& cin) \mid (y \& cin)$$

B. Logic diagram(圖三)：

 

↑ 圖三：logic diagram of 1.


2.

(1) Design specification：

A. Inputs and outputs(表二)：

Inputs	a[3:0], b[3:0], ci
Outputs	S[3:0], co
↑ 表二：Inputs and outputs of 2.	


B. Block diagram(圖四) :

 

↑ 圖四 : The block diagram of 2.

(2) Design implementation :

A. Logic diagram(圖五) :

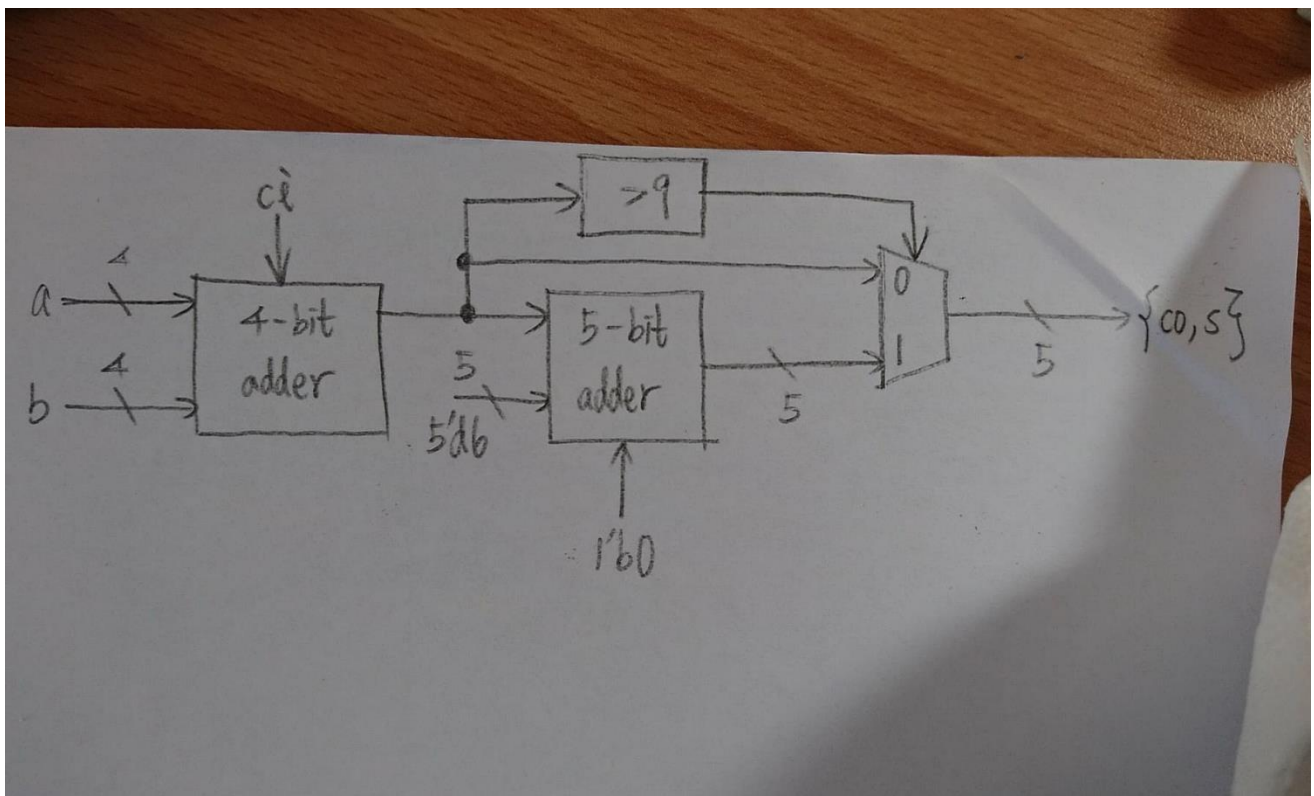

↑ 圖五 : logic diagram of 2.

3.


(1) Design specification :

A. Inputs and outputs(表三) :

Inputs	In [2:0], en
Outputs	D [7:0]

↑ 表三 : Inputs and outputs of 3.

B. Block diagram(圖六)：

 

↑ 圖六：The block diagram of 3.

(2) Design implementation：

A. Logic function(圖七)：

en	in[2]	in[1]	in[0]	d[0]	d[1]	d[2]	d[3]	d[4]	d[5]	d[6]	d[7]
0	0	0	0	enable = 0 (don't care)							
0	0	0	1								
0	0	1	0								
0	0	1	1								
0	1	0	0								
0	1	0	1								
0	1	1	0								
0	1	1	1								
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

↑ 圖七：truth table

由(圖七)可知 logic function 為：

$$d[0] = in[0]'in[1]'in[2]'en$$

$$d[1] = in[0]in[1]'in[2]'en$$

$$d[2] = in[0]'in[1]in[2]'en$$

$$d[3] = in[0]in[1]in[2]'en$$

$$d[4] = in[0]'in[1]'in[2]en$$

$$d[5] = in[0]in[1]'in[2]en$$

$$d[6] = in[0]'in[1]in[2]en$$

$$d[7] = in[0]in[1]in[2]en$$

寫成 verilog 的形式如下：

$$d[0] = (\sim in[0]) \& (\sim in[1]) \& (\sim in[2]) \& en$$

$$d[1] = in[0] \& (\sim in[1]) \& (\sim in[2]) \& en$$

$$d[2] = (\sim in[0]) \& in[1] \& (\sim in[2]) \& en$$

$$d[3] = in[0] \& in[1] \& (\sim in[2]) \& en$$


$$d[4] = (\sim in[0]) \& (\sim in[1]) \& in[2] \& en$$

$$d[5] = in[0] \& (\sim in[1]) \& in[2] \& en$$

$$d[6] = (\sim in[0]) \& in[1] \& in[2] \& en$$

$$d[7] = in[0] \& in[1] \& in[2] \& en$$


B. Logic diagram(圖八)：

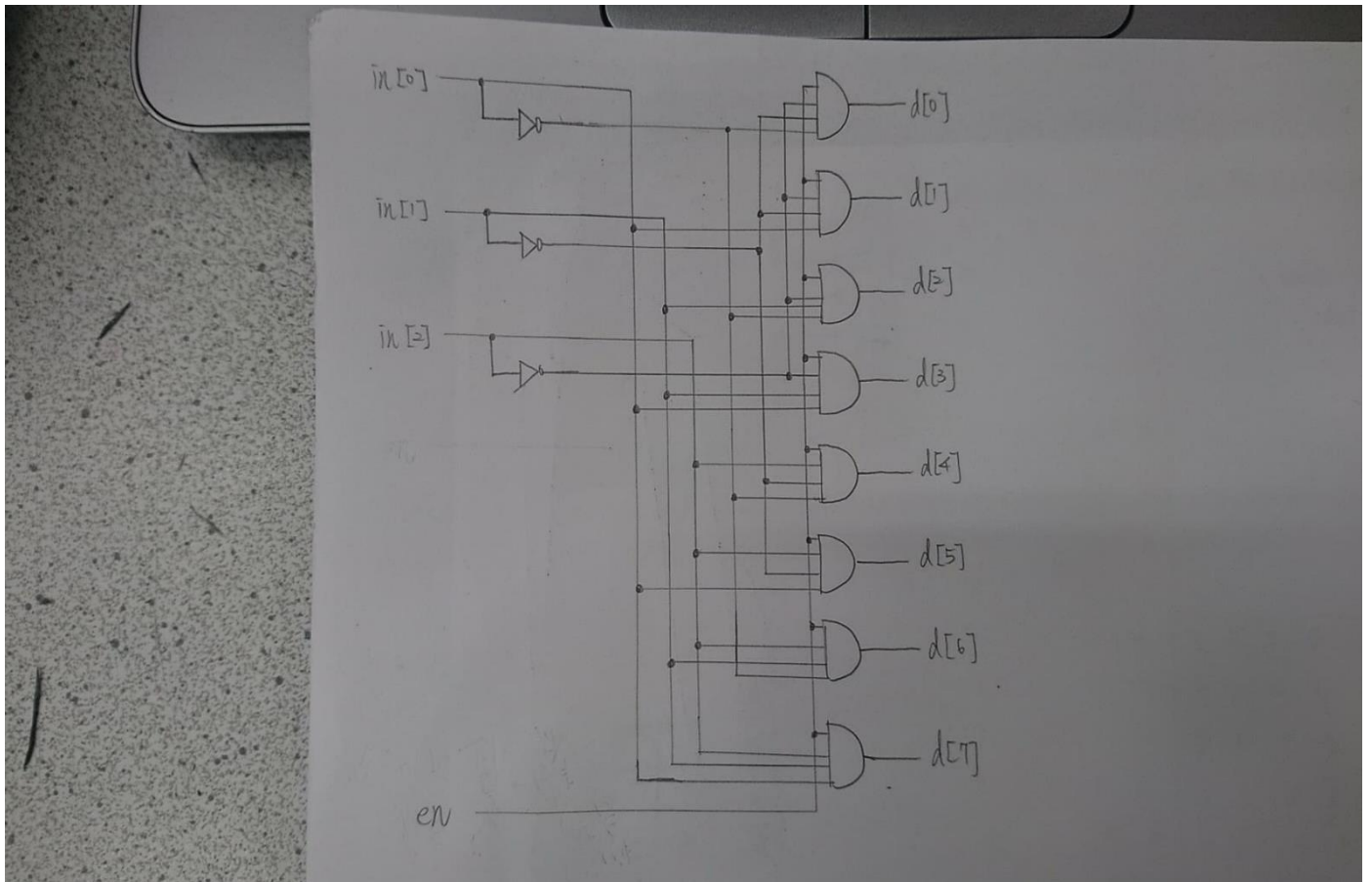

↑ 圖八：logic diagram of 3.

 4. Discussion


第一題是一個 full adder，基本上只要把 truth table 寫出來，用 k-map 化簡找出 logic equation，就能夠把程式寫出來，下圖（圖九）是第一題模擬波型圖：



↑ 圖九：1.的模擬結果

第一題讓我回憶 verilog 模擬的整個流程，也建立了使用 verilog 的一些習慣，例如：檔名不能有關鍵字（中文、空白.....等）、如何 debug 我的程式，對我後面的實驗有很大的幫助。

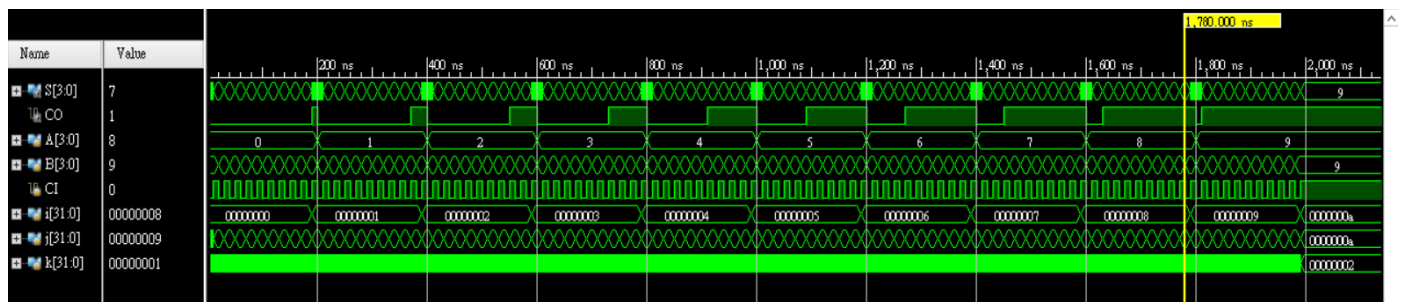第二題是 single digit “decimal” adder，簡單來說這一題的做法是：如果 4-bit full adder 加出來的結果大於 10，那就要把結果加 6 才是正確的答案。這題花了我比較多時間，主要是因為對 verilog 的寫法不熟悉，尤其是 if...else...敘述，我常常會把寫 C 時的想法帶入 verilog 中，但這是不對的，verilog 是硬體描述語言，C 是驅動軟體的語言，兩者有根本上的差異，後來經過一些時間習慣之後才找到 bug；再來寫 testbench 的時候也用了不少時間，因為 input 總共有上百個，所以為了找到 verilog 迴圈的使用方法花了我很大的力氣。下圖是（圖十）是第二題模擬波型圖：



↑ 圖十：2.的模擬結果

第三題較第二題容易，只要把 3-to-8 line decoder with enable 的 truth table 寫出來，再由 truth table 寫出 logic equation 即可，最後得到的波型圖如下（圖十一）：



↑ 圖十：2.的模擬結果

5. Conclusion

透過老師的上課內容和 Lab1 讓我一步一步了解 verilog 模擬的過程，大原則是：先寫出 logic equation(logic diagram)，再寫 code。其中我遇到最大的困難是對 verilog 的語法不熟悉，得要多花時間熟悉，而且 verilog 和 C 是不同的，不能用寫 C 的想法來寫 verilog，會出很多問題。

大一上邏輯設計課偶爾會有 verilog 作業，但我寫得非常糟糕，完全不知道 verilog 在做甚麼，間接讓我不想在大一下的時候修邏輯設計實驗課。後來發現 verilog 可能會在嵌入式實驗或計算機結構課用到，而且看了一下各個企業的實習工作內容，會 verilog 等於多了好幾個機會，更重要的是，幾乎每個大學的電機系硬體設計實驗都是必修，沒有修過就比別人矮了一截，基於上面幾個原因，我才決定一定要修邏輯設計實驗課。感謝助教願意解答我的疑惑。